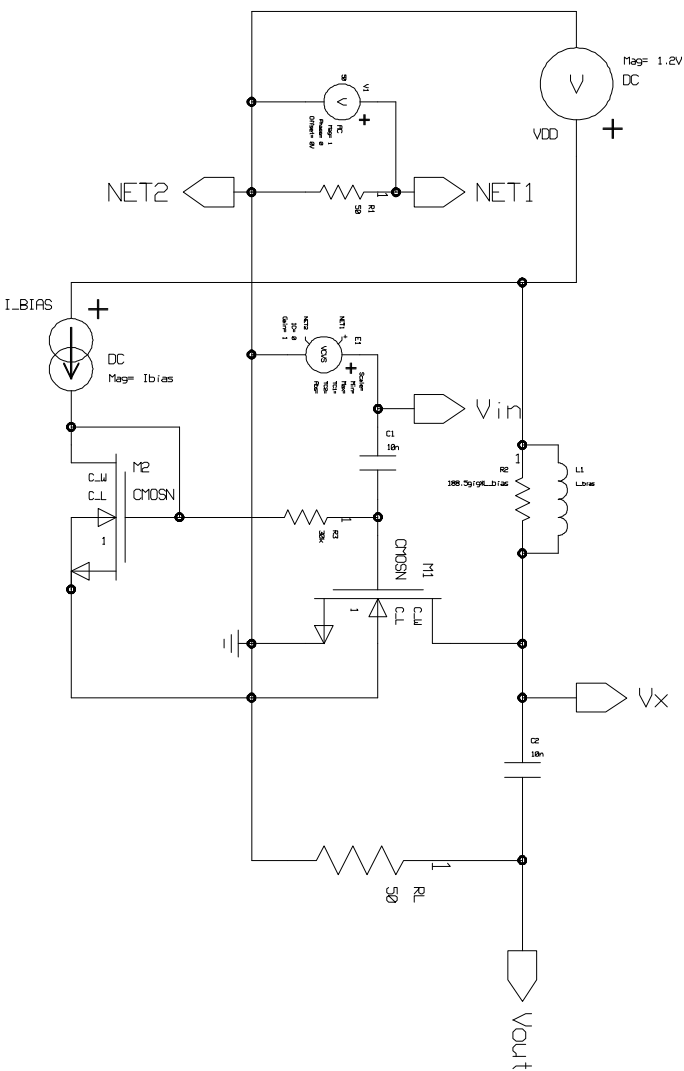


# Power Amplifier Schematic



Power Amplifier Design K.R.Srinivas EE18B136

Parameters

C<sub>W</sub> = 140µm C<sub>L</sub> = 0.12µm

L<sub>bias</sub> = 5nH I<sub>bias</sub> = 25mA